 


# Operacja bazowa FFT o podstawie 2 z podziałem w czasie



$$A_i = B_i + C_i \cdot W_i$$


$$A_{i+1} = B_i - C_i \cdot W_i$$

$$\text{Re } A_i = \text{Re } B_i + \text{Re } C_i \cdot \text{Re } W_i - \text{Im } C_i \cdot \text{Im } W_i$$

$$\text{Im } A_i = \text{Im } B_i + \text{Re } C_i \cdot \text{Im } W_i + \text{Im } C_i \cdot \text{Re } W_i$$


$$\text{Re } A_{i+1} = \text{Re } B_i - \text{Re } C_i \cdot \text{Re } W_i + \text{Im } C_i \cdot \text{Im } W_i$$
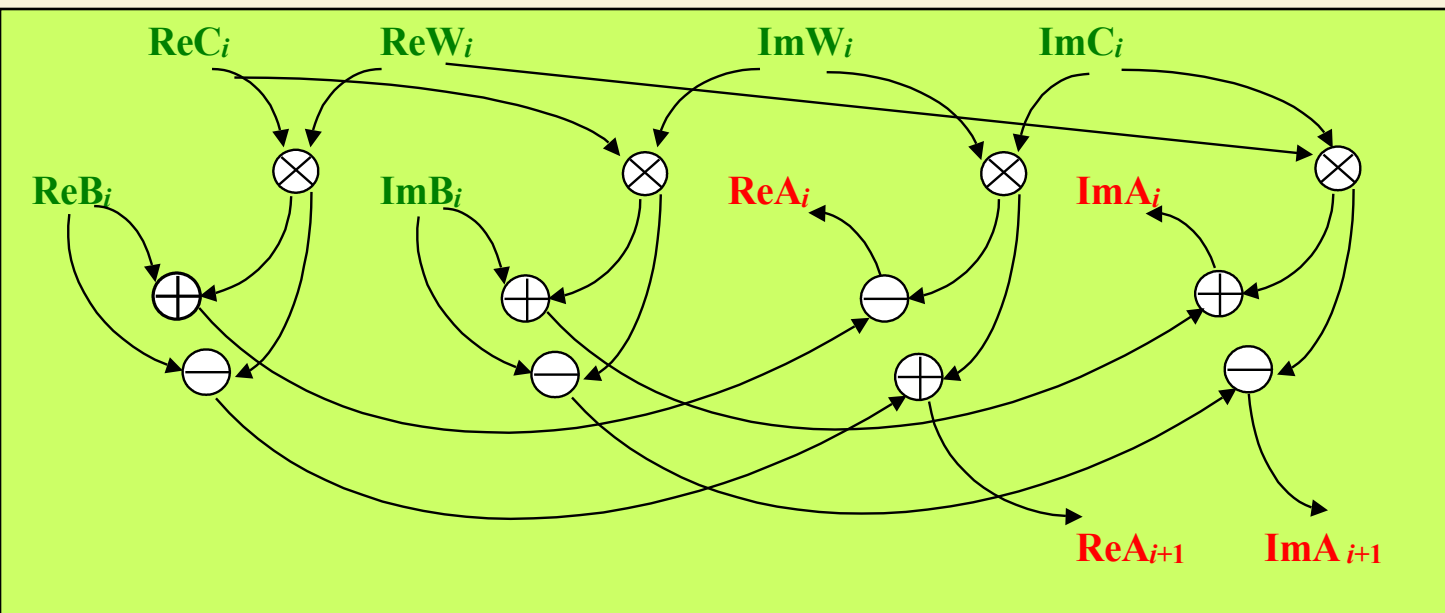
$$\text{Im } A_{i+1} = \text{Im } B_i - \text{Re } C_i \cdot \text{Im } W_i - \text{Im } C_i \cdot \text{Re } W_i$$




- Parametry**  
**operacji**  
**bazowej:**
- 4 operacje mnożenia;
  - 8 operacji dodawania.


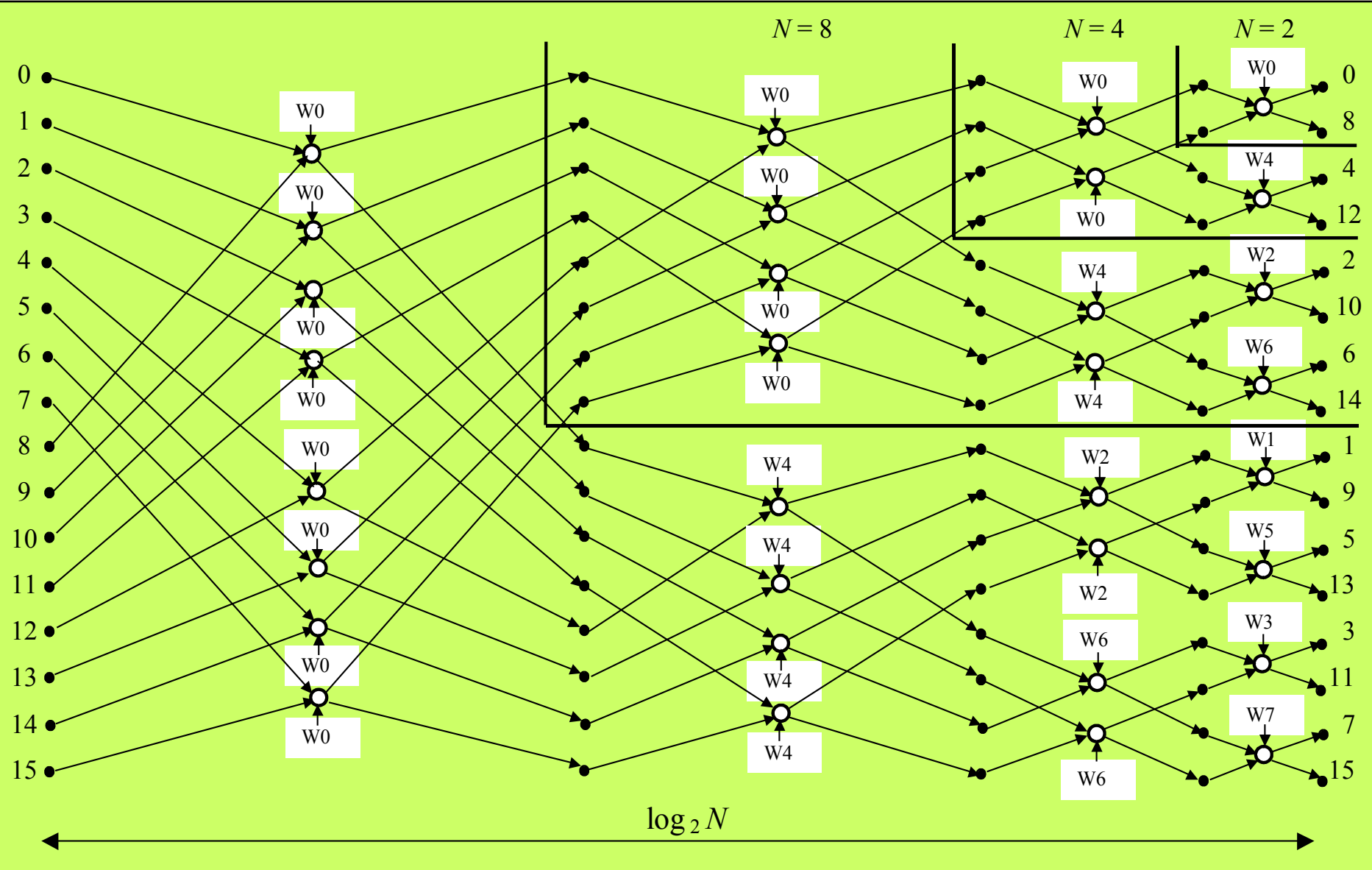
# Graf algorytmu 16-punktowego FFT o podstawie 2 z podziałem w czasie, normalnie uporządkowanymi danymi wejściowymi i odwróconą bitowo kolejnością wyników


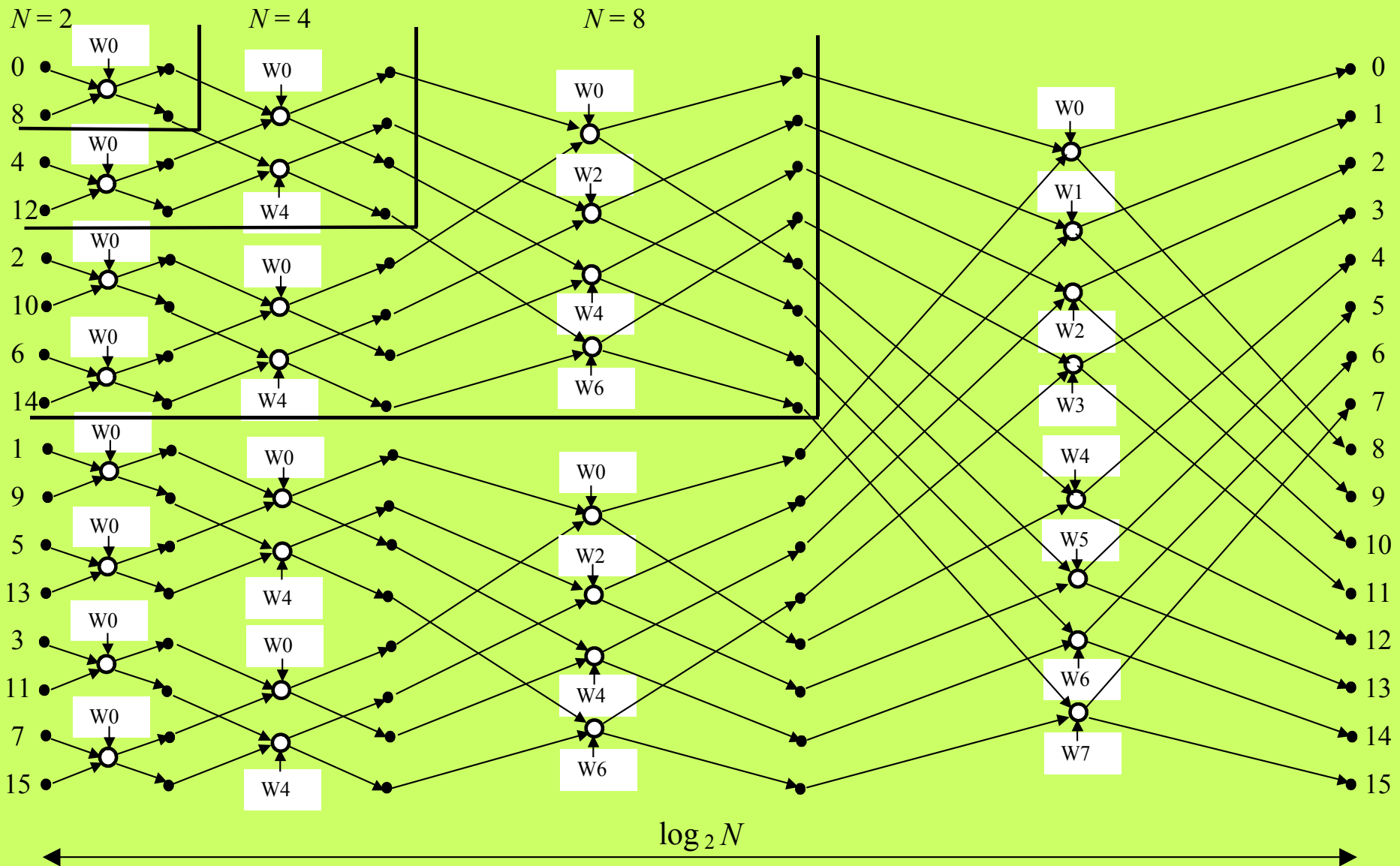
# Graf algorytmu 16-punktowego FFT o podstawie 2 z podziałem w czasie, odwróconą bitowo kolejnością danych wejściowych i normalnie uporządkowanymi wynikami






 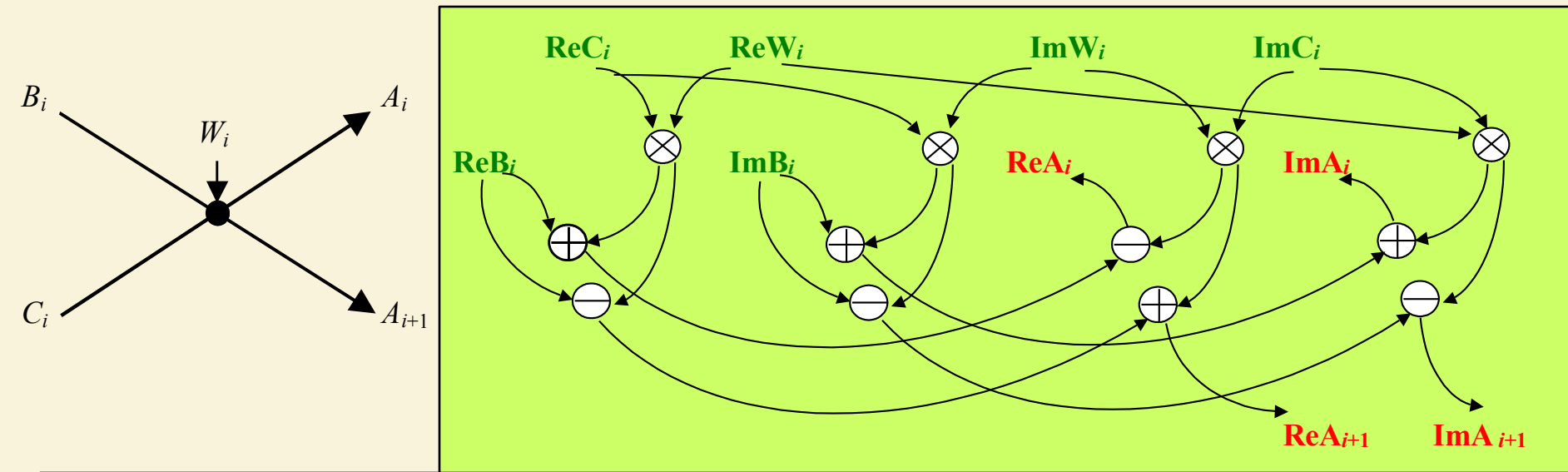
# Opracowanie struktury ALU do realizacji operacji bazowej FFT<sub>2</sub> z podziałem w czasie (c.d.)




$$\begin{aligned} \text{Re } A_i &= \text{Re } B_i + \text{Re } C_i \cdot \text{Re } W_i - \text{Im } C_i \cdot \text{Im } W_i \\ \text{Im } A_i &= \text{Im } B_i + \text{Re } C_i \cdot \text{Im } W_i + \text{Im } C_i \cdot \text{Re } W_i \\ \text{Re } A_{i+1} &= \text{Re } B_i - \text{Re } C_i \cdot \text{Re } W_i + \text{Im } C_i \cdot \text{Im } W_i \\ \text{Im } A_{i+1} &= \text{Im } B_i - \text{Re } C_i \cdot \text{Im } W_i - \text{Im } C_i \cdot \text{Re } W_i \end{aligned}$$
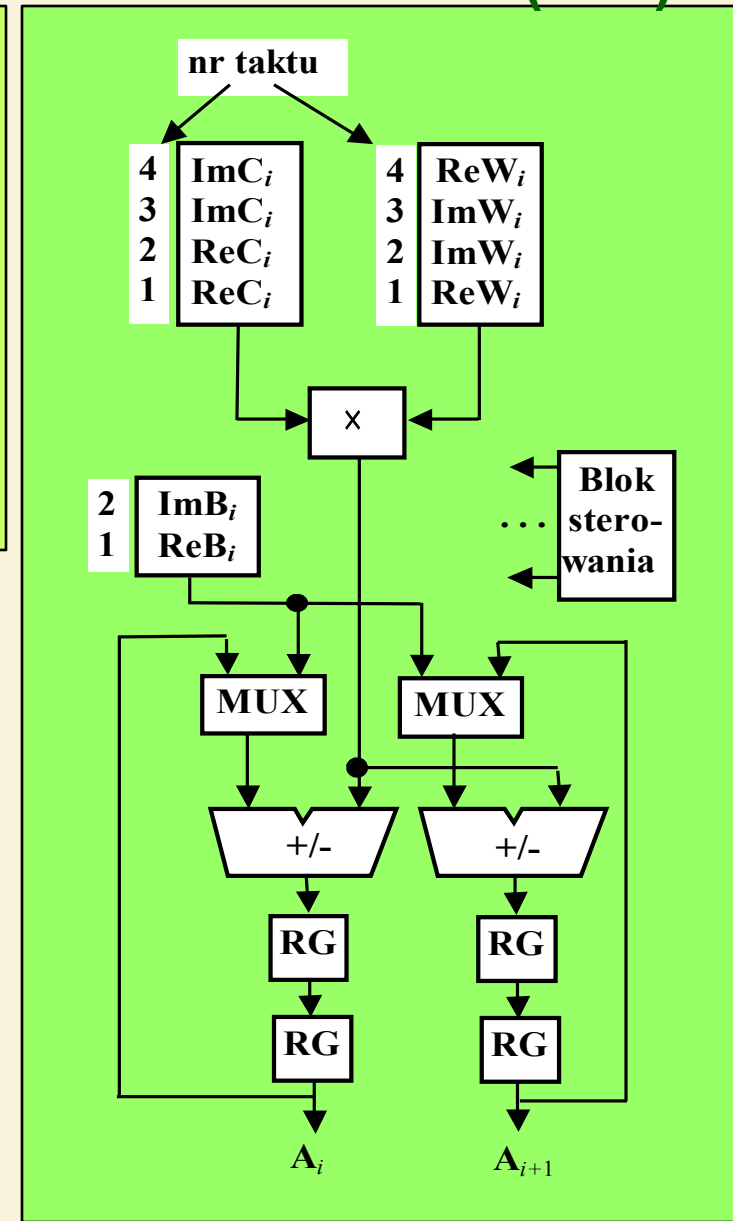 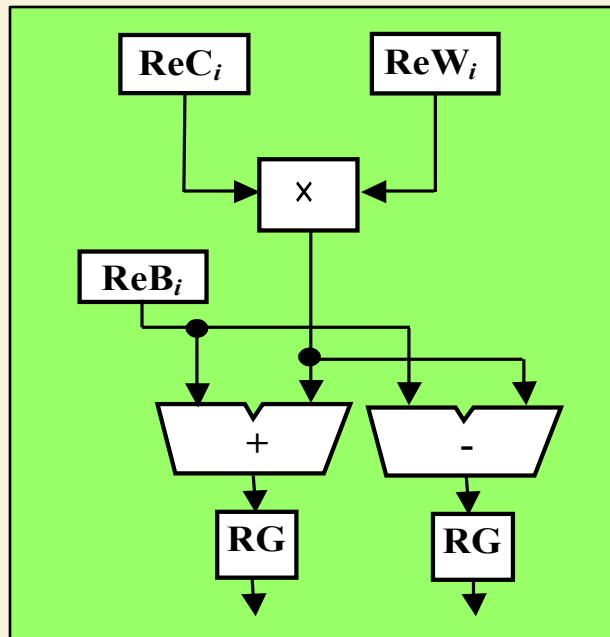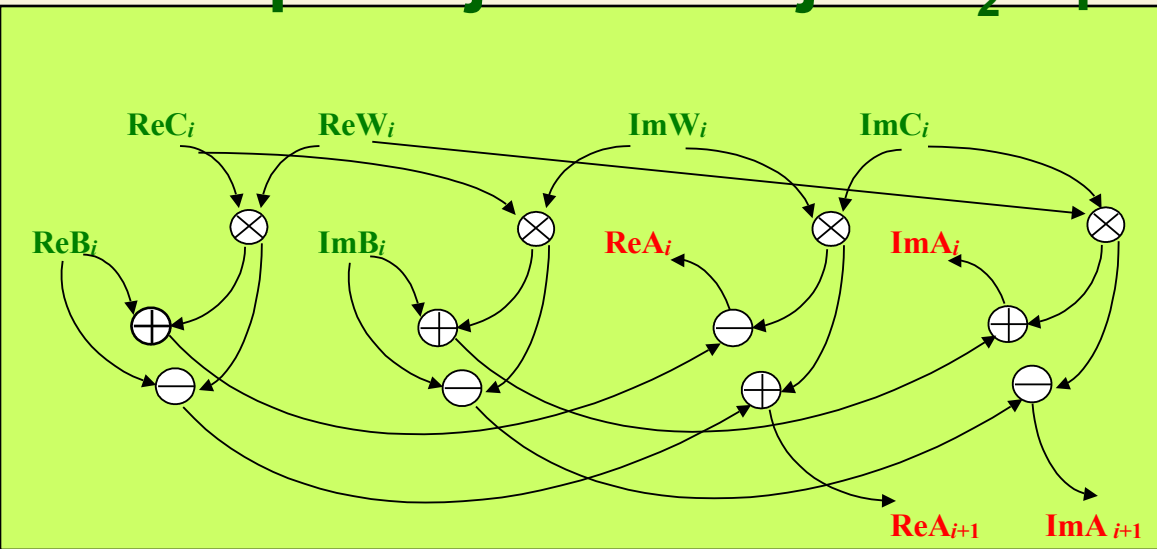
# Opracowanie struktury ALU do realizacji operacji bazowej FFT<sub>2</sub> z podziałem w czasie (c.d.)


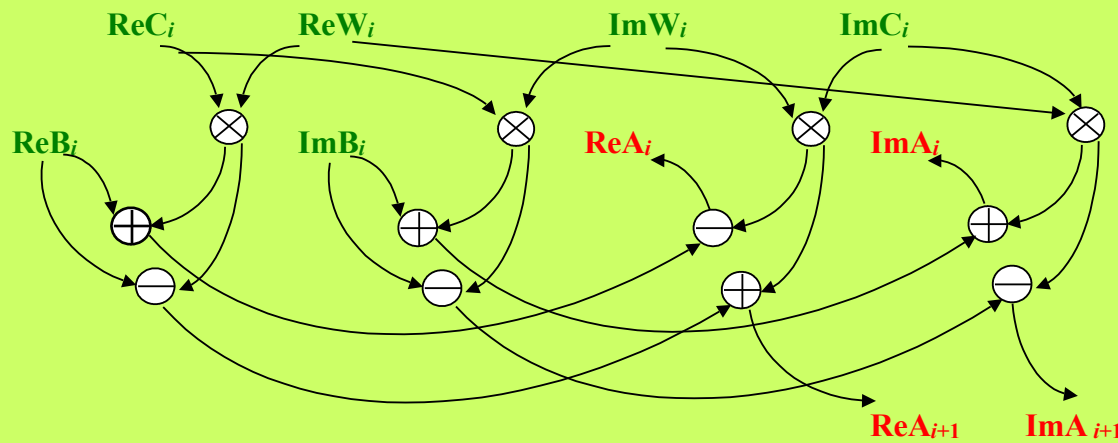
# Opracowanie struktury ALU do realizacji operacji bazowej FFT<sub>2</sub> z podziałem w czasie (c.d.)




## Parametry operacji bazowej

- 4 operacje mnożenia;
- 8 operacji dodawania;

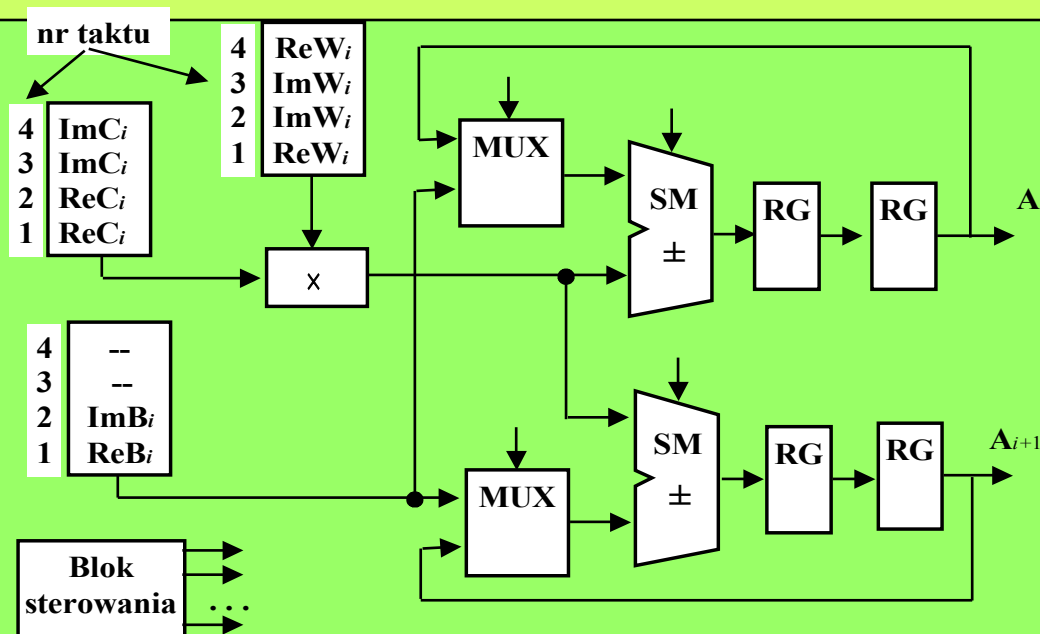
## Parametry urządzenia:

- 1 blok mnożący;
- 2 sumatory;
- czas obliczeń - 4 takty.



$$\begin{aligned} \text{Re } A_i &= \text{Re } B_i + \text{Re } C_i \cdot \text{Re } W_i - \text{Im } C_i \cdot \text{Im } W_i \\ \text{Im } A_i &= \text{Im } B_i + \text{Re } C_i \cdot \text{Im } W_i + \text{Im } C_i \cdot \text{Re } W_i \\ \text{Re } A_{i+1} &= \text{Re } B_i - \text{Re } C_i \cdot \text{Re } W_i + \text{Im } C_i \cdot \text{Im } W_i \\ \text{Im } A_{i+1} &= \text{Im } B_i - \text{Re } C_i \cdot \text{Im } W_i - \text{Im } C_i \cdot \text{Re } W_i \end{aligned}$$

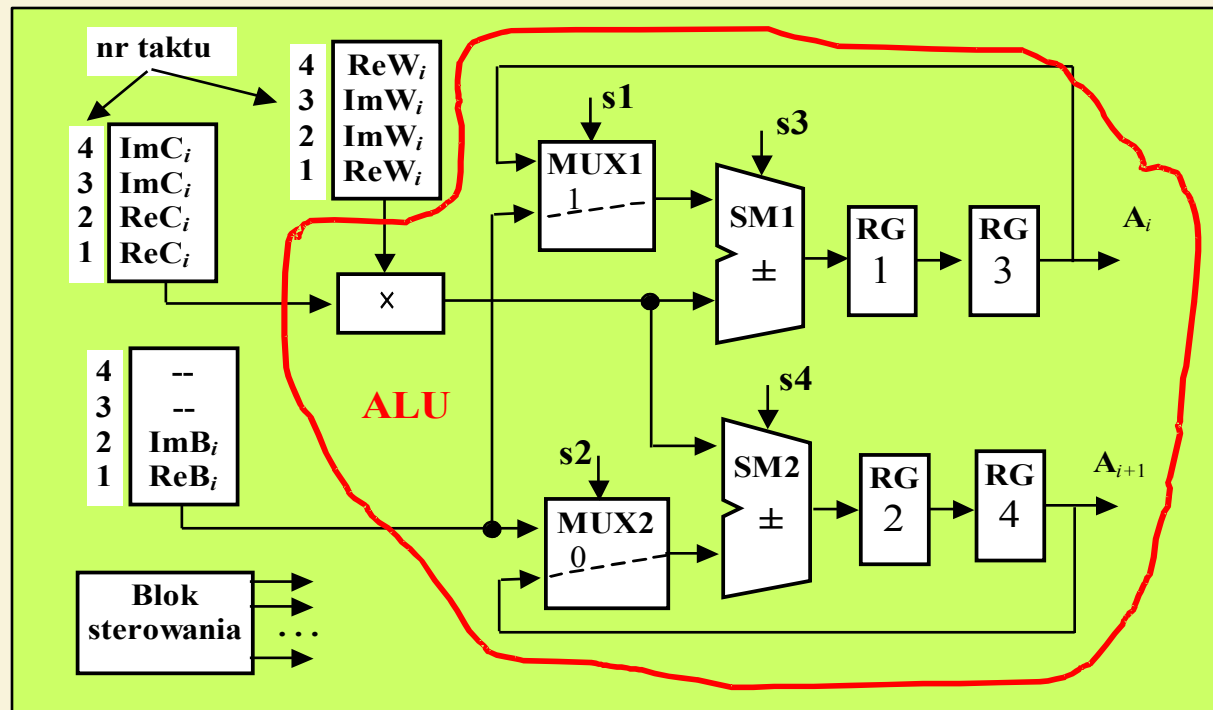
# Opracowanie bloku sterowania (BS) dla opracowanego ALU



$$\begin{aligned}
 Re A_i &= Re B_i + Re C_i \cdot Re W_i - Im C_i \cdot Im W_i \\
 Im A_i &= Im B_i + Re C_i \cdot Im W_i + Im C_i \cdot Re W_i \\
 Re A_{i+1} &= Re B_i - Re C_i \cdot Re W_i + Im C_i \cdot Im W_i \\
 Im A_{i+1} &= Im B_i - Re C_i \cdot Im W_i - Im C_i \cdot Re W_i
 \end{aligned}$$

Nr taktu				
1	2	3	4	5(1)
$ReB + ReC \cdot ReW \Rightarrow RG1$	$RG1 \Rightarrow RG3$	$RG1 \Rightarrow RG3$	$ReA_i \Rightarrow RG3$	$ImA_i \Rightarrow RG3$
$ReB - ReC \cdot ReW \Rightarrow RG2$	$RG2 \Rightarrow RG4$	$RG2 \Rightarrow RG4$	$ReA_{i+1} \Rightarrow RG4$	$ImA_{i+1} \Rightarrow RG4$
	$ImB + ReC \cdot ImW \Rightarrow RG1$	$ReA_i = RG3 - ImC \cdot ImW \Rightarrow RG1$	$ImA_i = RG3 + ImC \cdot ReW \Rightarrow RG1$	
	$ImB - ReC \cdot ImW \Rightarrow RG2$	$ReA_{i+1} = RG4 + ImC \cdot ImW \Rightarrow RG2$	$ImA_{i+1} = RG4 - ImC \cdot ReW \Rightarrow RG2$	
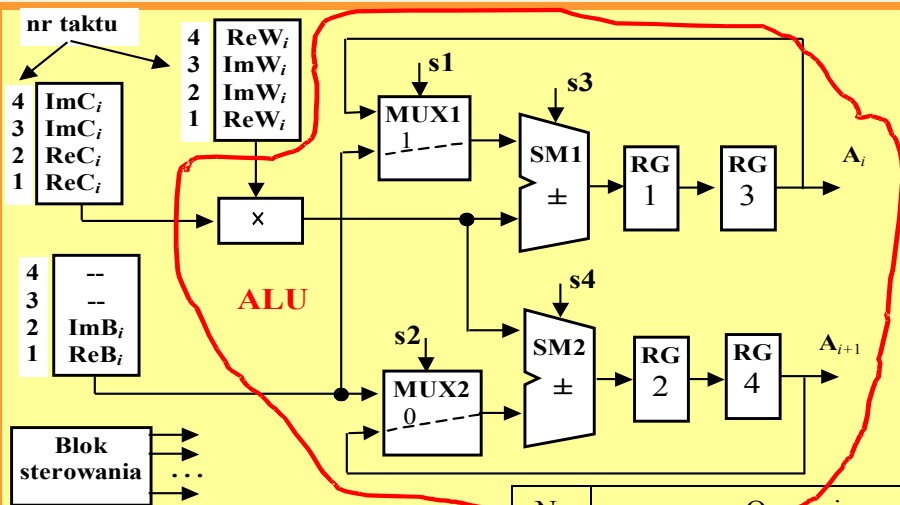
# Opracowanie bloku sterowania (BS) dla opracowanego ALU (c.d.)



$$\begin{aligned} \text{Re } A_i &= \text{Re } B_i + \text{Re } C_i \cdot \text{Re } W_i - \text{Im } C_i \cdot \text{Im } W_i \\ \text{Im } A_i &= \text{Im } B_i + \text{Re } C_i \cdot \text{Im } W_i + \text{Im } C_i \cdot \text{Re } W_i \\ \text{Re } A_{i+1} &= \text{Re } B_i - \text{Re } C_i \cdot \text{Re } W_i + \text{Im } C_i \cdot \text{Im } W_i \\ \text{Im } A_{i+1} &= \text{Im } B_i - \text{Re } C_i \cdot \text{Im } W_i - \text{Im } C_i \cdot \text{Re } W_i \end{aligned}$$


Nr taktu	Operacja	s1 (MUX1)	s2 (MUX2)	s3 (SM1)	s4 (SM2)	Odczyt z RAM	ROM	Zapis do RAM
<i>i</i>	ReB+ReC*ReW=>RG1 ReB-ReC*ReW=>RG2	1	1	0(+)	1(-)	ReB ReC	ReW	
<i>i+1</i>	RG1=>RG3 RG2=>RG4 ImB+ReC*ImW=>RG1 ImB-ReC*ImW=>RG2	1	1	0(+)	1(-)	ImB ReC	ImW	
<i>i+2</i>	RG1=>RG3 RG2=>RG4 ReA <sub>i</sub> =RG3-ImC*ImW=>RG1 ReA <sub>i+1</sub> =RG4+ImC*ImW=>RG2	0	0	1(-)	0(+)	ImC	ImW	
<i>i+3</i>	ReA <sub>i</sub> =>RG3 ReA <sub>i+1</sub> =>RG4 ImA <sub>i</sub> =RG3+ImC*ReW=>RG1 ImA <sub>i+1</sub> =RG4-ImC*ReW=>RG2	0	0	0(+)	1(-)	ImC	ReW	
<i>i+4</i>	RG1=>RG3 RG2=>RG4							ReA <sub>i</sub> ReA <sub>i+1</sub>
<i>i+5</i>	RG1=>RG3 RG2=>RG4							ImA <sub>i</sub> ImA <sub>i+1</sub>




# Opracowanie bloku sterowania (BS) dla opracowanego ALU (c.d.)

Nr taktu	Operacja	s1 (MUX1)	s2 (MUX2)	s3 (SM1)	s4 (SM2)	Odczyt z RAM	ROM	Zapis do RAM
$i$	$ReB+ReC*ReW \Rightarrow RG1$ $ReB-ReC*ReW \Rightarrow RG2$	1		0(+)		ReB ReC	ReW	$ReA_i$ $ReA_{i+1}$
$i+1$	$RG1 \Rightarrow RG3$ $RG2 \Rightarrow RG4$ $ImB+ReC*ImW \Rightarrow RG1$ $ImB-ReC*ImW \Rightarrow RG2$	1	1	0(+)		ImB ReC	ImW	$ImA_i$ $ImA_{i+1}$
$i+2$	$RG1 \Rightarrow RG3$ $RG2 \Rightarrow RG4$ $ReA_i = RG3 - ImC * ImW \Rightarrow RG1$ $ReA_{i+1} = RG4 + ImC * ImW \Rightarrow RG2$	0		1(-)		ImC	ImW	
$i+3$	$ReA_i \Rightarrow RG3$ $ReA_{i+1} \Rightarrow RG4$ $ImA_i = RG3 + ImC * ReW \Rightarrow RG1$ $ImA_{i+1} = RG4 - ImC * ReW \Rightarrow RG2$	0		0(+)		ImC	ReW	
$i+4$	$RG1 \Rightarrow RG3$ $RG2 \Rightarrow RG4$							$ReA_i$ $ReA_{i+1}$
	$ReB+ReC*ReW \Rightarrow RG1$ $ReB-ReC*ReW \Rightarrow RG2$	1	1	0(+)		ReB ReC	ReW	
$i+5$	$RG1 \Rightarrow RG3$ $RG2 \Rightarrow RG4$ $ImB+ReC*ImW \Rightarrow RG1$ $ImB-ReC*ImW \Rightarrow RG2$	1	1	0(+)		ImB ReC	ImW	$ImA_i$ $ImA_{i+1}$
$i+6$	$RG1 \Rightarrow RG3$ $RG2 \Rightarrow RG4$ $ReA_i = RG3 - ImC * ImW \Rightarrow RG1$ $ReA_{i+1} = RG4 + ImC * ImW \Rightarrow RG2$	0		1(-)		ImC	ImW	


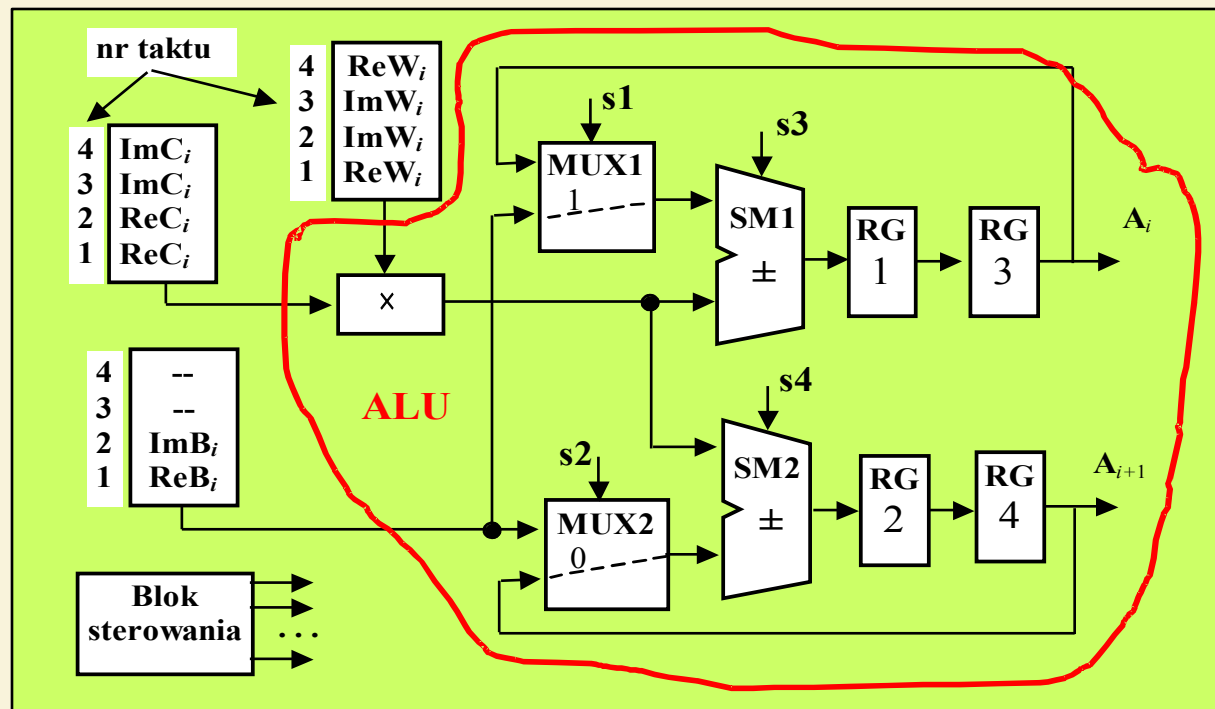
# Opracowanie bloku sterowania (BS) dla opracowanego ALU (c.d.)



$$\begin{aligned}
 \text{Re } A_i &= \text{Re } B_i + \text{Re } C_i \cdot \text{Re } W_i - \text{Im } C_i \cdot \text{Im } W_i \\
 \text{Im } A_i &= \text{Im } B_i + \text{Re } C_i \cdot \text{Im } W_i + \text{Im } C_i \cdot \text{Re } W_i \\
 \text{Re } A_{i+1} &= \text{Re } B_i - \text{Re } C_i \cdot \text{Re } W_i + \text{Im } C_i \cdot \text{Im } W_i \\
 \text{Im } A_{i+1} &= \text{Im } B_i - \text{Re } C_i \cdot \text{Im } W_i - \text{Im } C_i \cdot \text{Re } W_i
 \end{aligned}$$

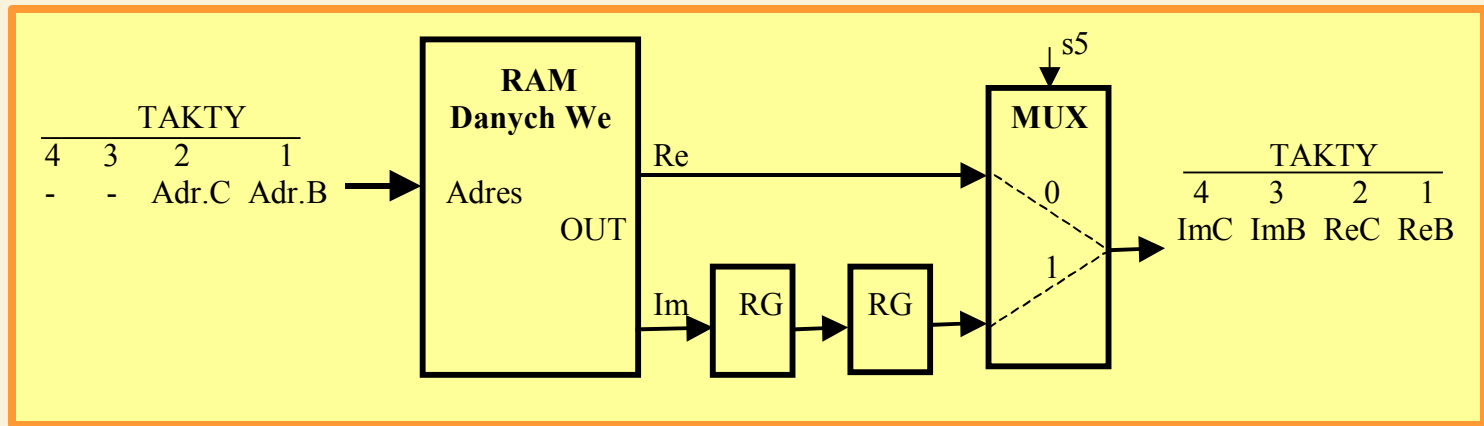
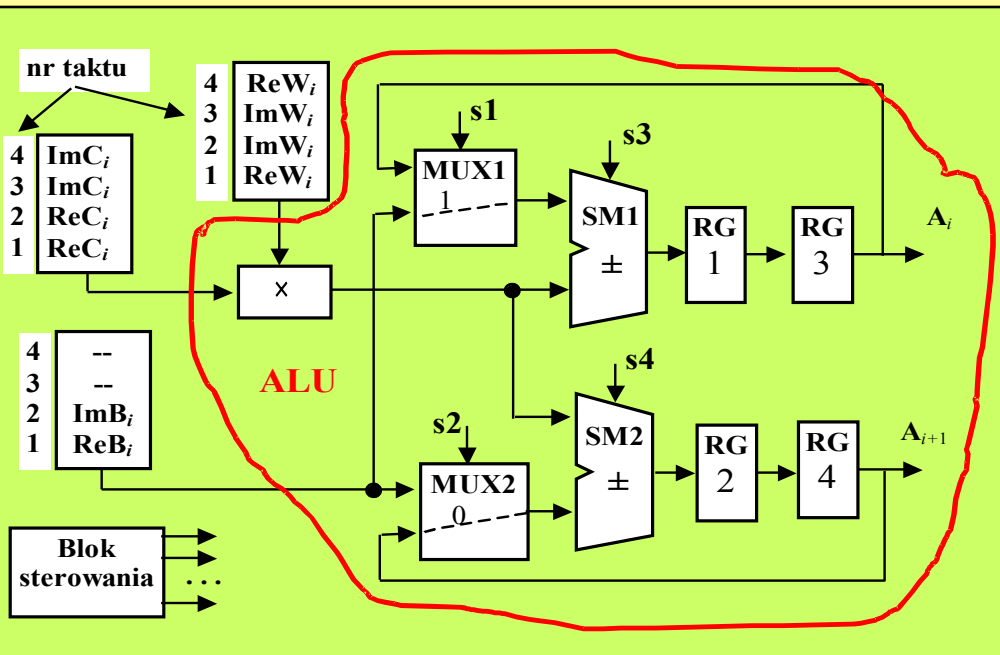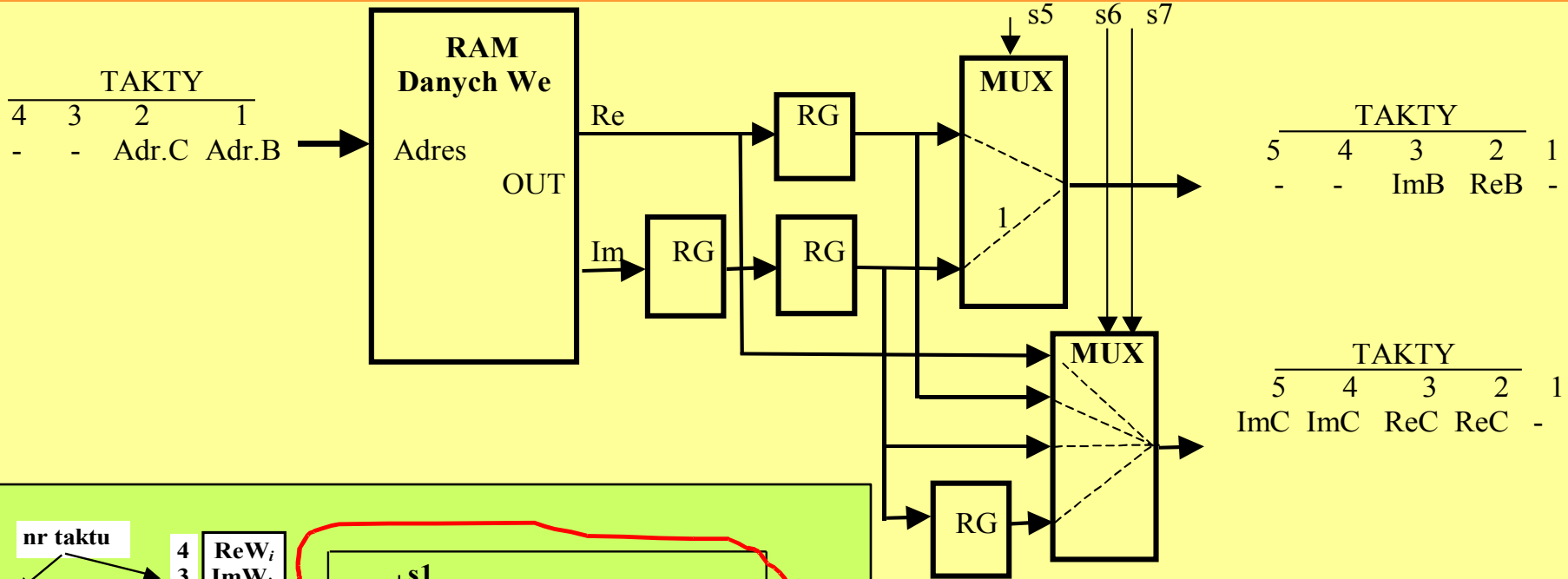
# Opracowanie bloku sterowania (BS) dla opracowanego ALU (c.d.)




# Idea funkcjonowania generatora adresów RAM dla algorytmu FFT<sub>2</sub> z odwróconą bitowo kolejnością odczytu danych We


Formowanie adresów danych wejściowych dla przypadku  $N=16$

Nr kroku (liczba kroków wynosi $\log_2 N = 4$ )							
1		2		3		4	
0000	0	0000	0	0000	0	0000	0
1000	8	0100	4	0010	2	0001	1
0100	4	0010	2	0001	1	1000	8
1100	12	0110	6	0011	3	1001	9
0010	2	0001	1	1000	8	0100	4
1010	10	0101	5	1010	10	0101	5
0110	6	0011	3	1001	9	1100	12
1110	14	0111	7	1011	11	1101	13
0001	1	1000	8	0100	4	0010	2
1001	9	1100	12	0110	6	0011	3
0101	5	1010	10	0101	5	1010	10
1101	13	1110	14	0111	7	10110	11
0011	3	1011	9	1100	12	0110	6
1011	11	1101	13	1110	14	0111	7
0111	7	1011	11	1101	13	1110	14
1111	15	1111	15	1111	15	1111	15

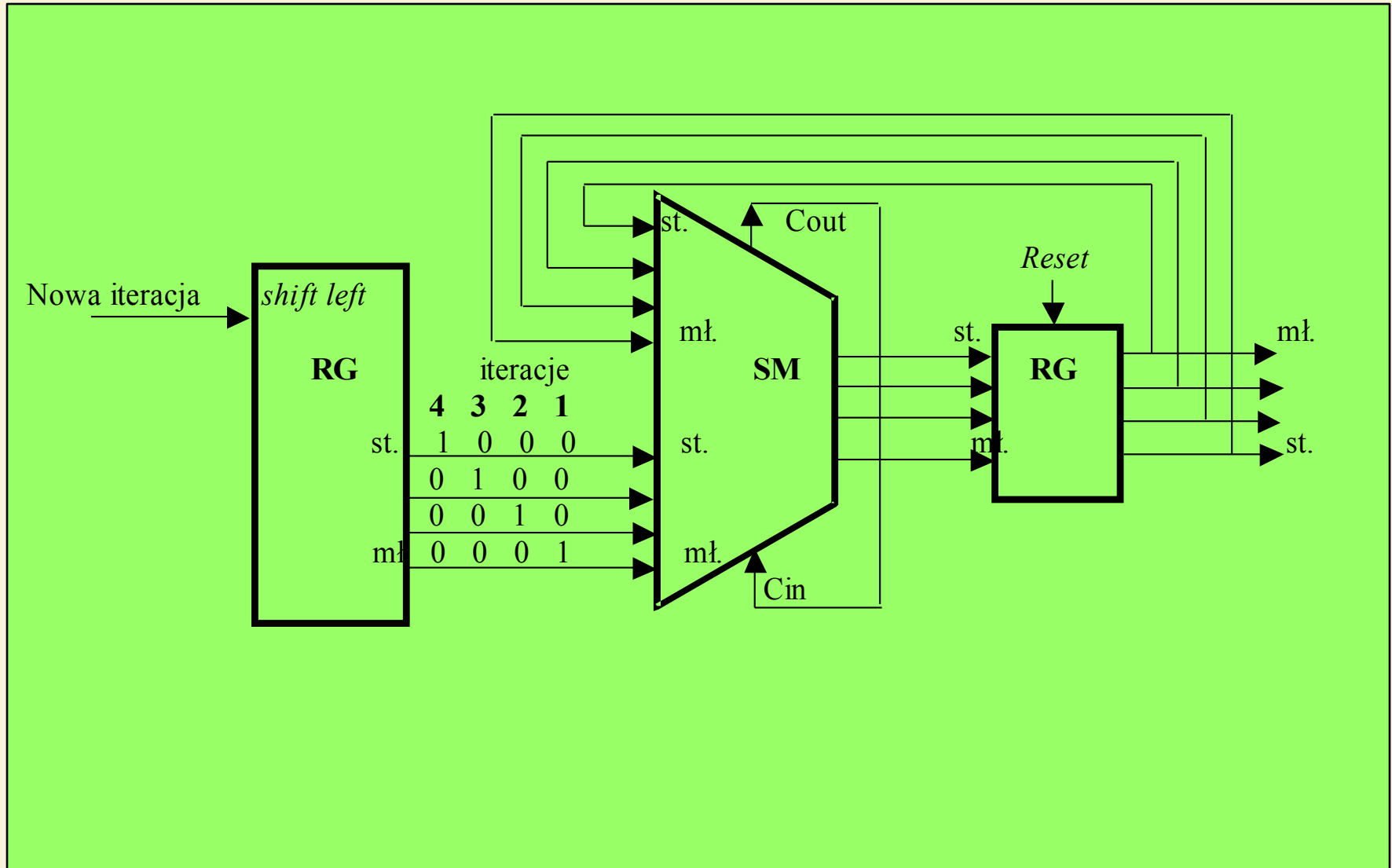
# Przykładowy generator adresów RAM dla algorytmu FFT<sub>2</sub> z odwróconą bitowo kolejnością odczytu danych We


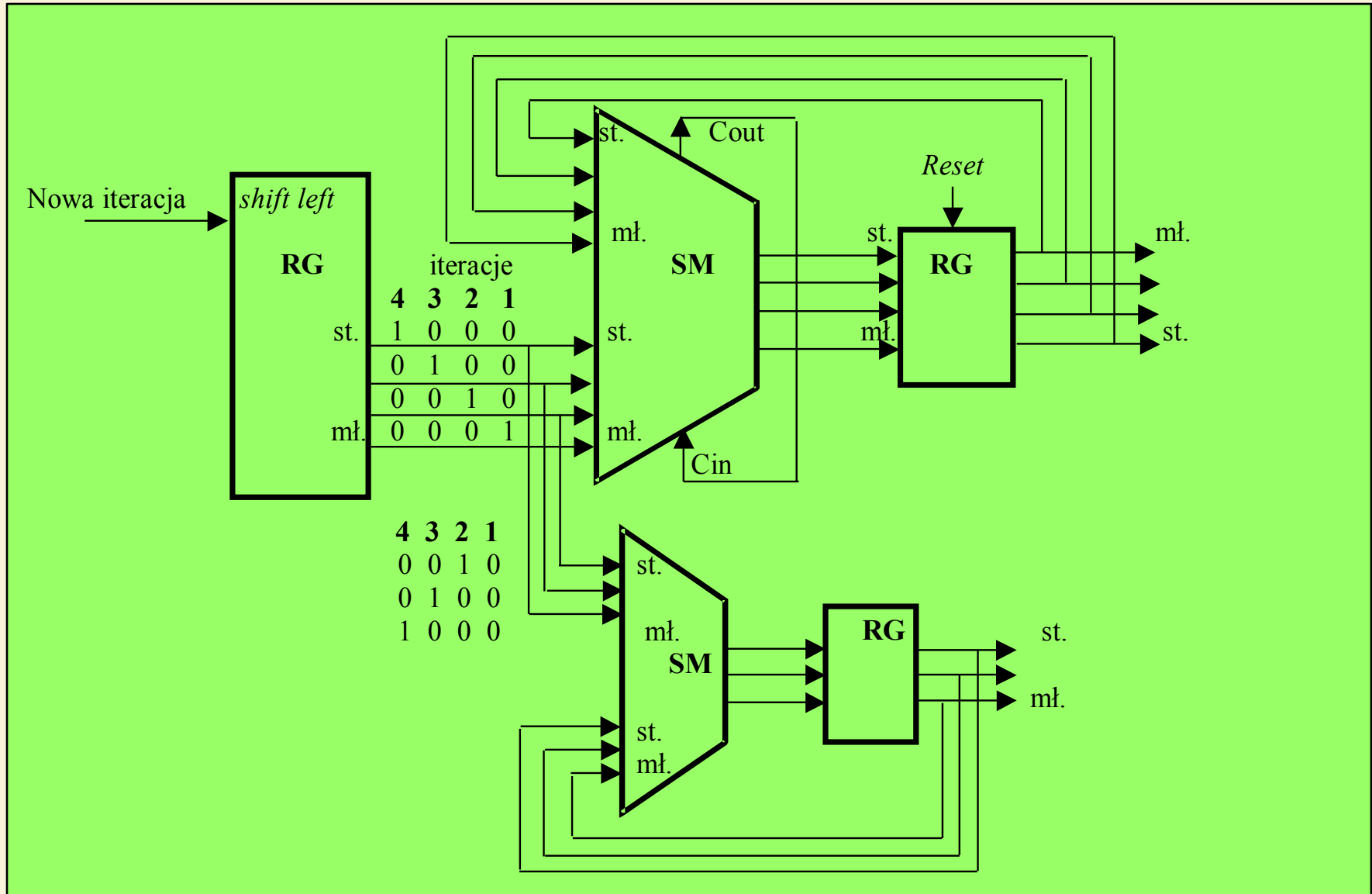
# Przykładowy generator adresów RAM i ROM dla algorytmu $FFT_2$ z podziałem w czasie i odwróconą bitowo kolejnością odczytu danych $W_e$


 
# Operacja bazowa FFT o podstawie 2 z podziałem w dziedzinie częstotliwości



$$A_i = B_i + C_i$$


$$A_{i+1} = (B_i - C_i) \cdot W_i$$

$$\text{Re } A_i = \text{Re } B_i + \text{Re } C_i$$

$$\text{Im } A_i = \text{Im } B_i + \text{Im } C_i$$


$$\text{Re } A_{i+1} = (\text{Re } B_i - \text{Re } C_i) \cdot \text{Re } W_i - (\text{Im } B_i - \text{Im } C_i) \cdot \text{Im } W_i$$
 
$$\text{Im } A_{i+1} = (\text{Re } B_i - \text{Re } C_i) \cdot \text{Im } W_i + (\text{Im } B_i - \text{Im } C_i) \cdot \text{Re } W_i$$




- Parametry op. bazowej**
- 4 operacje mnożenia;
  - 6 operacji dodawania.
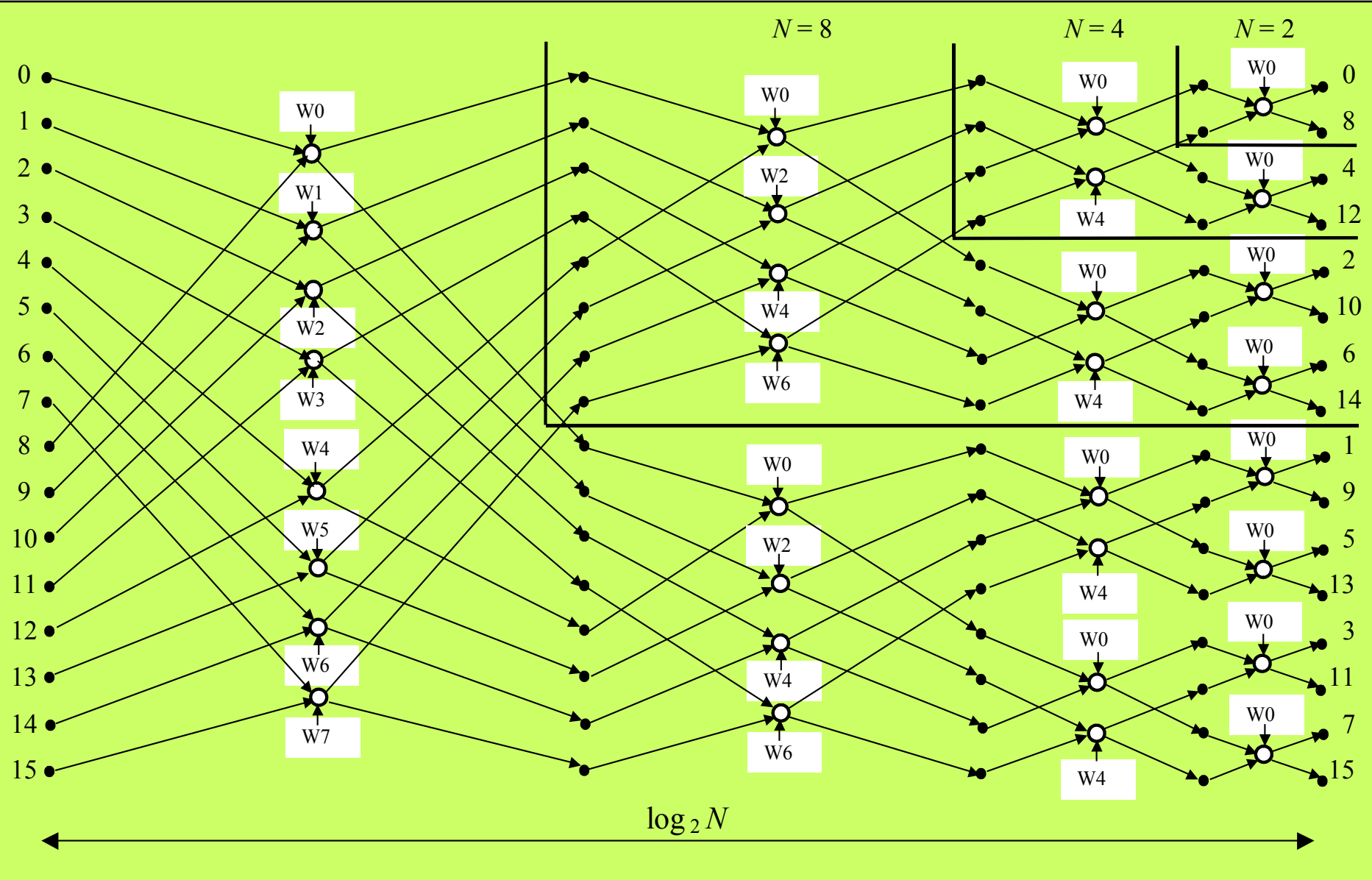
# Graf algorytmu 16-punktowego FFT o podstawie 2 z podziałem w częstotliwości, odwróconą bitowo kolejnością wyników i normalnie uporządkowanymi danymi wejściowymi





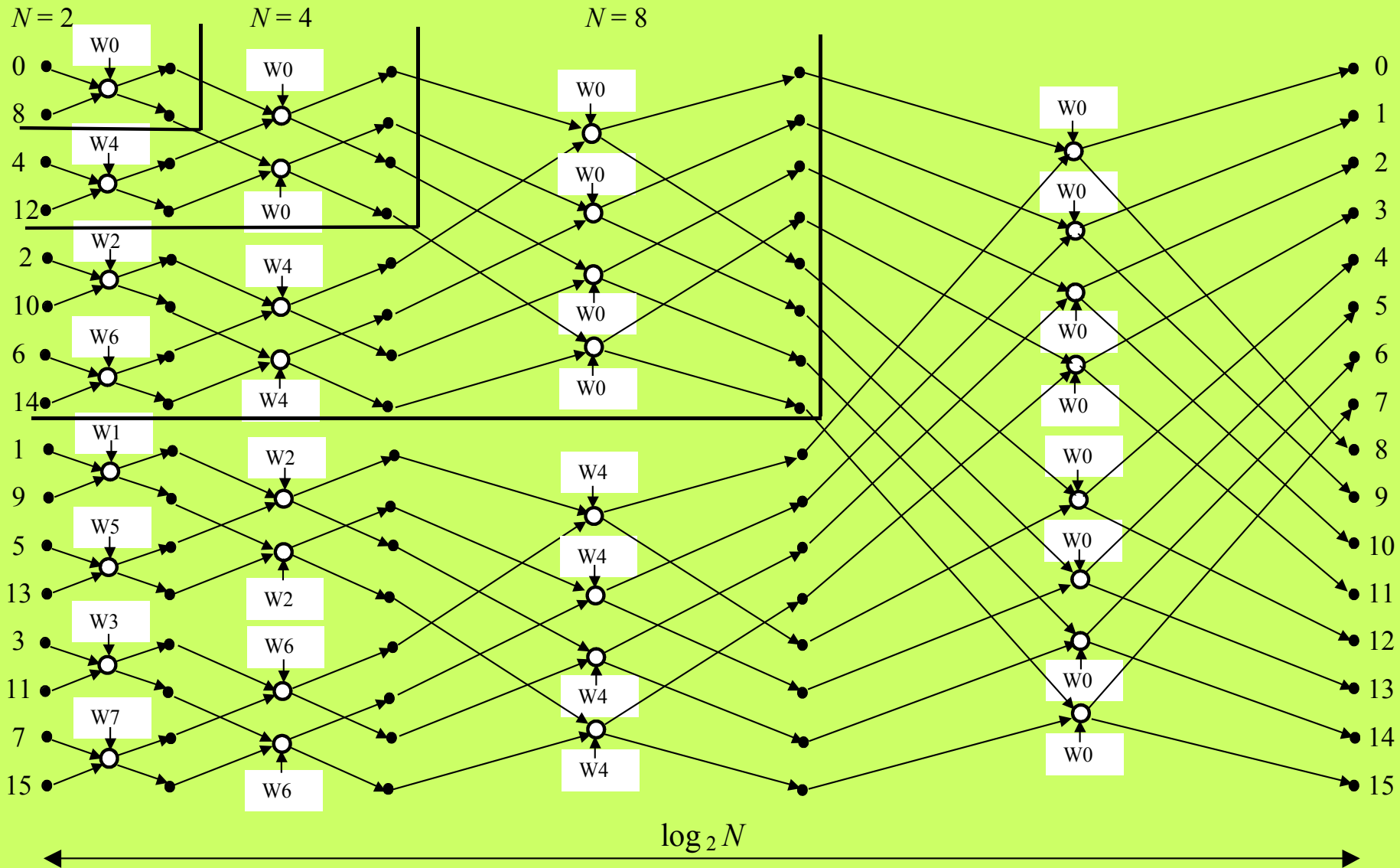
# Graf algorytmu 16-punktowego FFT o podstawie 2 z podziałem w częstotliwości, odwróconą bitowo kolejnością danych wejściowych i normalnie uporządkowanymi wynikami


 
# Opracowanie struktury potokowego ALU do realizacji operacji bazowej FFT<sub>2</sub> (z podziałem w częstotliwości)




$$A_i = B_i + C_i$$

$$A_{i+1} = (B_i - C_i) \cdot W_i$$

$$\text{Re } A_i = \text{Re } B_i + \text{Re } C_i$$
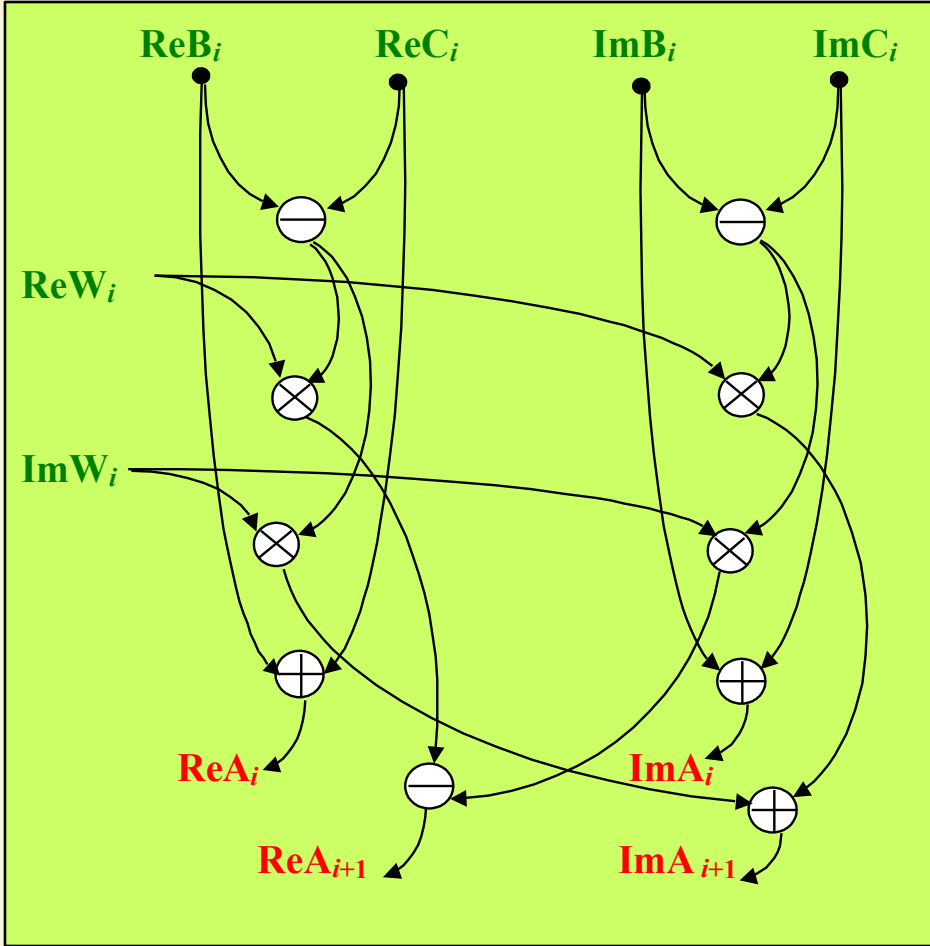
$$\text{Im } A_i = \text{Im } B_i + \text{Im } C_i$$





- Parametry op. bazowej**
- 4 operacje mnożenia;
  - 6 operacji dodawania.

$$\text{Re } A_{i+1} = (\text{Re } B_i - \text{Re } C_i) \cdot \text{Re } W_i - (\text{Im } B_i - \text{Im } C_i) \cdot \text{Im } W_i$$



$$\text{Im } A_{i+1} = (\text{Re } B_i - \text{Re } C_i) \cdot \text{Im } W_i + (\text{Im } B_i - \text{Im } C_i) \cdot \text{Re } W_i$$
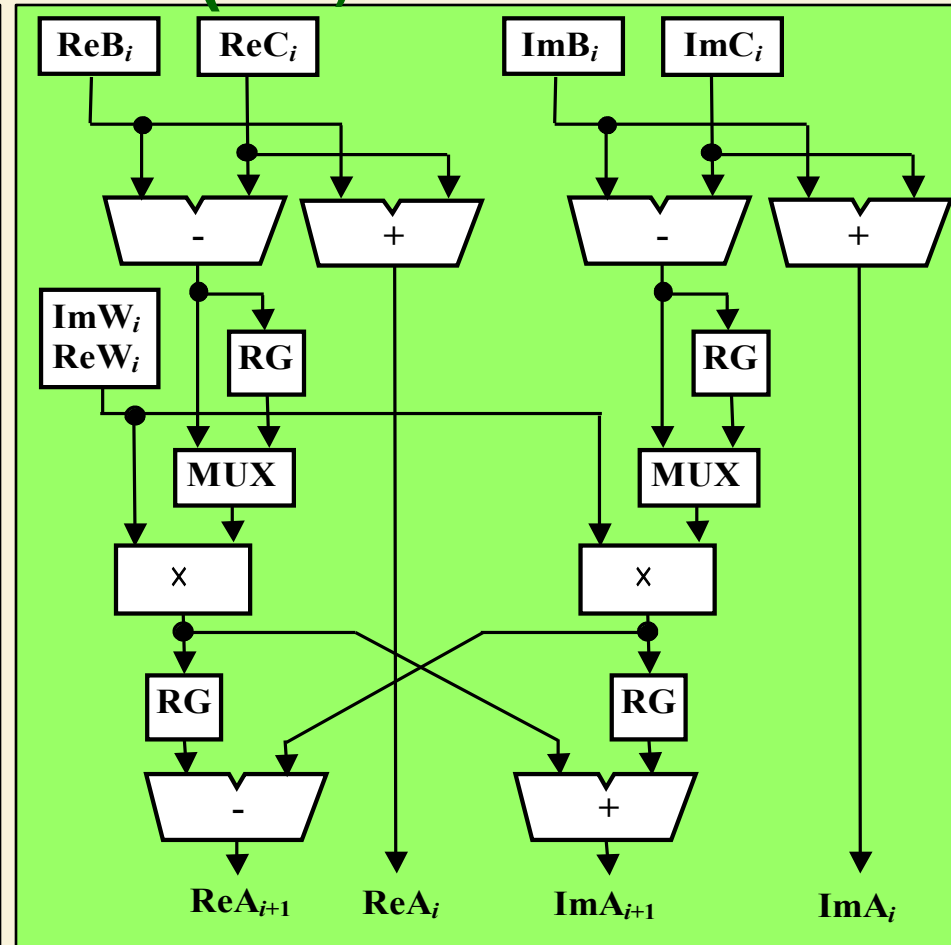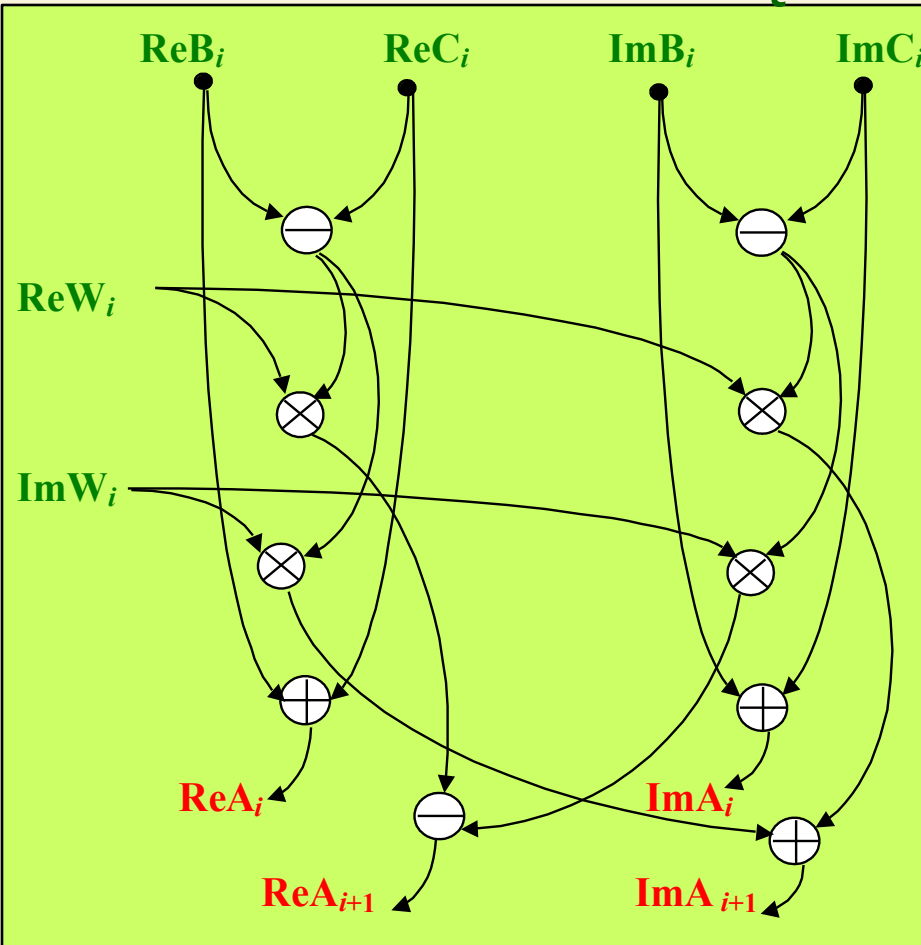
# Opracowanie struktury potokowego ALU do realizacji operacji bazowej FFT<sub>2</sub> z podziałem w częstotliwości(c.d.)





**Parametry urządzenia:**  
**2 bloki mnożące + 6 sumatorów; czas obliczeń - 2 takty.**
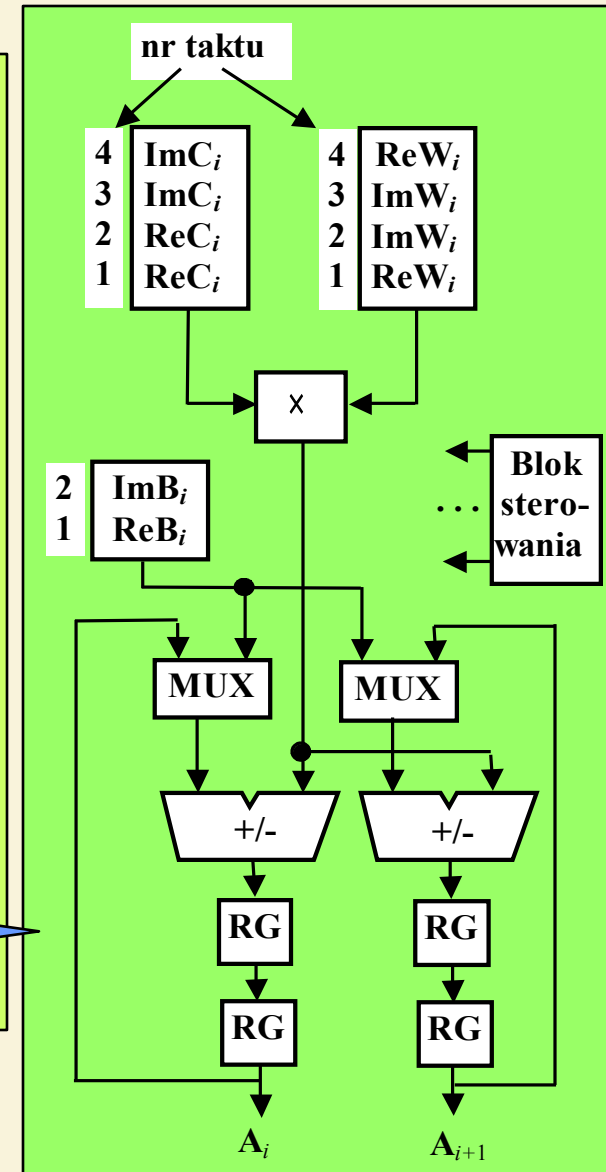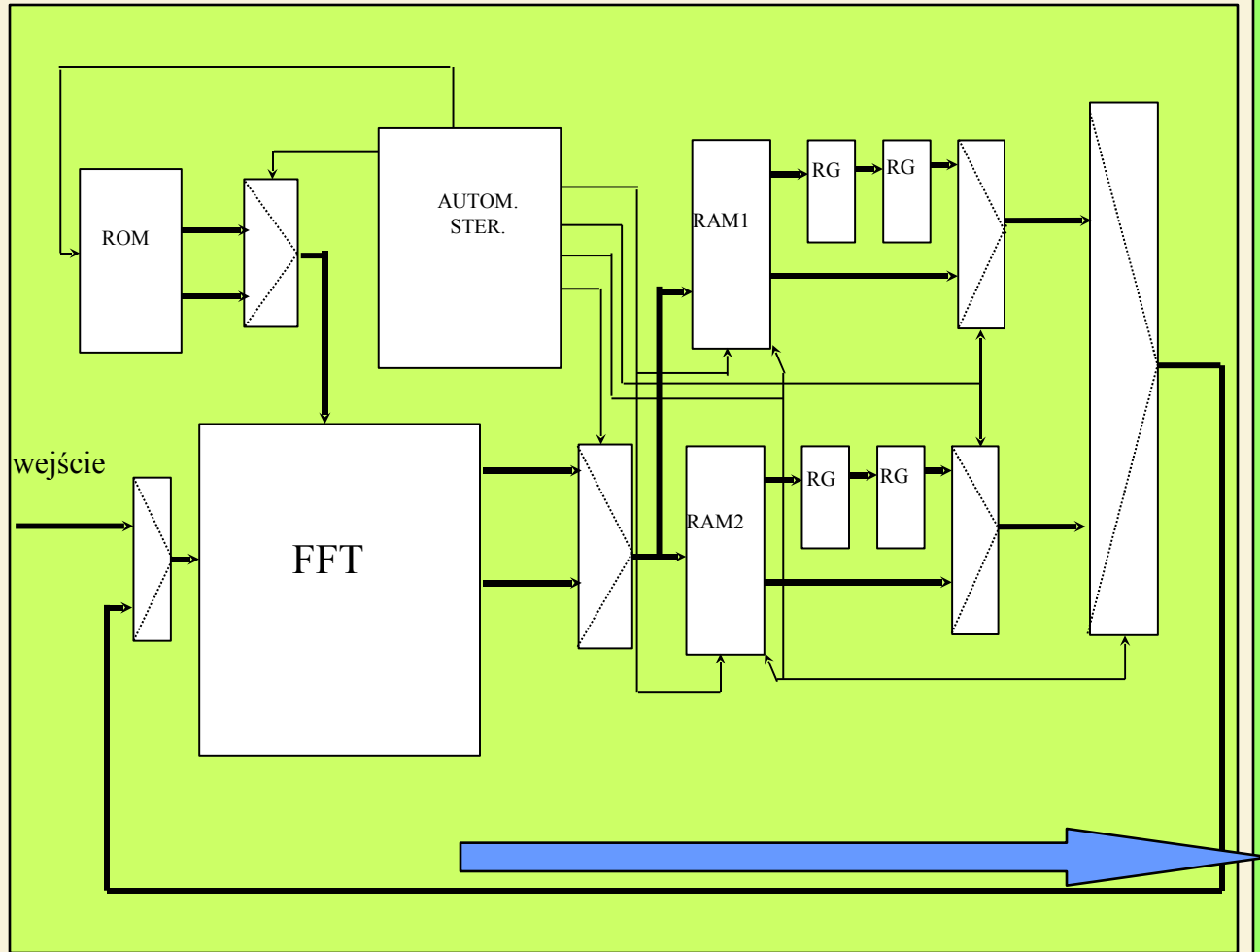
# Struktura ogólna urządzenia potokowego do realizacji $N$ -punktowego FFT<sub>2</sub>



# Struktura ogólna urządzenia potokowego do realizacji $N$ -punktowego $FFT_2$ (c.d.)
 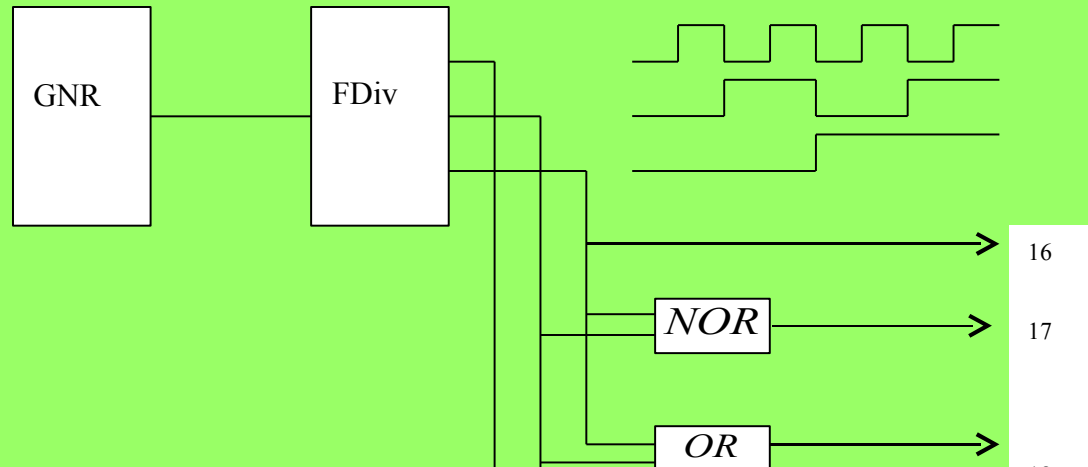
## Przykładowa struktura Bloku Sterowania oraz wyniki symulacji Generators Adresów



# Zadania do pierwszej części projektu zespołowego

Nr zad.	FFT z podziałem w dziedzinie: częstotliwości (F), czasu (T)	Liczba bloków mnożenia i sumatorów $\chi, \Sigma$	Odwrócona bitowo kolejność danych: na wejściu (We), na wyjściu (Wy)	Maksymalna długość cyklu obliczeniowego (taktów zegara $t$ )
0	F	1, 1	We	6
1	F	1, 2	We	4
2	F	2, 2	We	3
3	F	2, 3	We	2
4	F	2, 4	We	2
5	T	2, 4	We	2
6	F	1, 1	Wy	6
7	F	1, 2	Wy	4
8	F	2, 2	Wy	3
9	F	2, 3	Wy	2
10	F	2, 4	Wy	2
11	T	2, 4	Wy	2
12	F	2, 6	Wy	2
13	F	2, 6	We	2
14	T	1, 2	Wy	4
15	T	1, 2	We	4